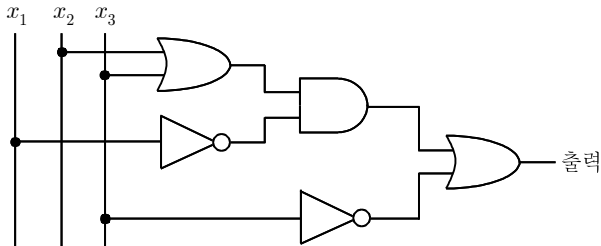


문 8. 다음 논리 회로의 출력과 동일한 것은?



① $x_1 + x_3'$

② $x_1' + x_3$

③ $x_1' + x_3'$

④ $x_2' + x_3'$